

Assignment #6


Q1)

i) $\bar{A}B + AC + A\bar{B}\bar{C} = F$

Angelina Dibrutt
#82317231
March 22, 2023

ii)

A	B	C	\bar{A}	\bar{C}	AC	$\bar{A}\bar{B}$	$A\bar{B}\bar{C}$	F
0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1

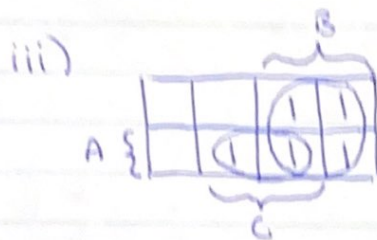

$F = B + AC$



iv) The simplified circuit is better since it not only has 2 operations instead of 4, but it also has no inverters as opposed to the original circuit which has 2. This means the simplified circuit is more efficient.




ii)

A	B	C	\bar{B}	$\bar{A}\bar{C}$	AB	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	F
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1


iii) $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$

Q3)


A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

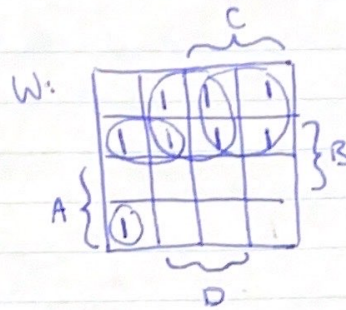

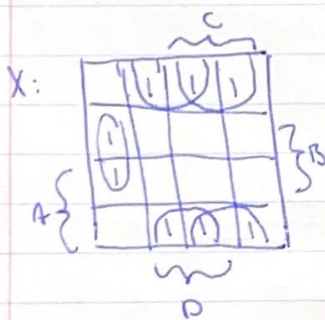
$$W = D\bar{A} + C\bar{A} + B\bar{C}\bar{A} + A\bar{D}\bar{B}\bar{C}$$


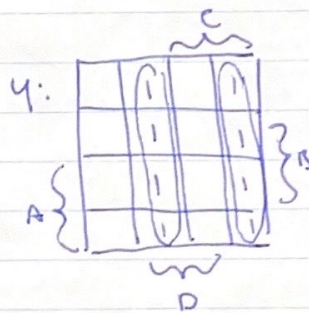
$$X = B\bar{C}\bar{D} + \bar{B}D + \bar{B}C$$



$$Y = \bar{C}D + C\bar{D}$$

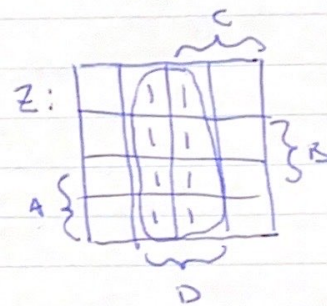

$$Z = D$$